

LDO Analysis

$$V_i \left[\frac{R_{in}}{R_L + R_{in}} \right] = \frac{V_i R_L}{R_L + R_{in}}$$

$$R_L \rightarrow \infty \quad V_o = V_i$$


$$V_{oc} = V_i (R_L \rightarrow \infty)$$

If I plug R_L

V_o initially drops to $\frac{V_i R_L}{R_L + R_{in}}$

$$V_e = V_i - \frac{V_i R_L}{R_L + R_{in}} \Rightarrow V_e = V_i \left(\frac{R_{in}}{R_L + R_{in}} \right)$$
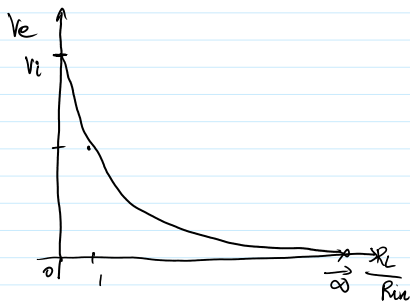
$$V_e = \frac{V_i R_{in}}{R_{in} \left(1 + \frac{R_L}{R_{in}} \right)} \Rightarrow V_e = \frac{V_i}{\left(1 + \frac{R_L}{R_{in}} \right)}$$




Now Device should check if R_L/R_{in} diminishes it should adjust R_{in} accordingly to get high R_L/R_{in} ratio

$$K \rightarrow 0 \quad R_{in} = K R_L$$

LDO \rightarrow voltage controlled voltage source

$$Z_{in} = \infty, Z_{out} = 0$$

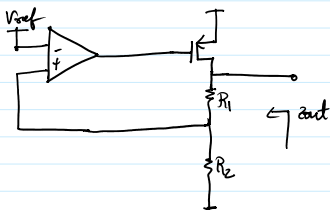

$$Z_{out} = r_{ds} \parallel R_1 \parallel R_2$$

$$Z_{out} \approx r_{ds} \quad (\text{for } R_1 = \infty, R_2 \gg r_{ds})$$

But Ideally $Z_{out} = 0$

For -ve f.B

$$V_{FB} = \frac{V_{reg} R_2}{R_1 + R_2} = V_{ref}$$

$$V_{FB} - V_{ref} = \Delta V$$

Error Amplifier $A \rightarrow \infty$
then $\Delta V \rightarrow 0$

Pass transistor:-

